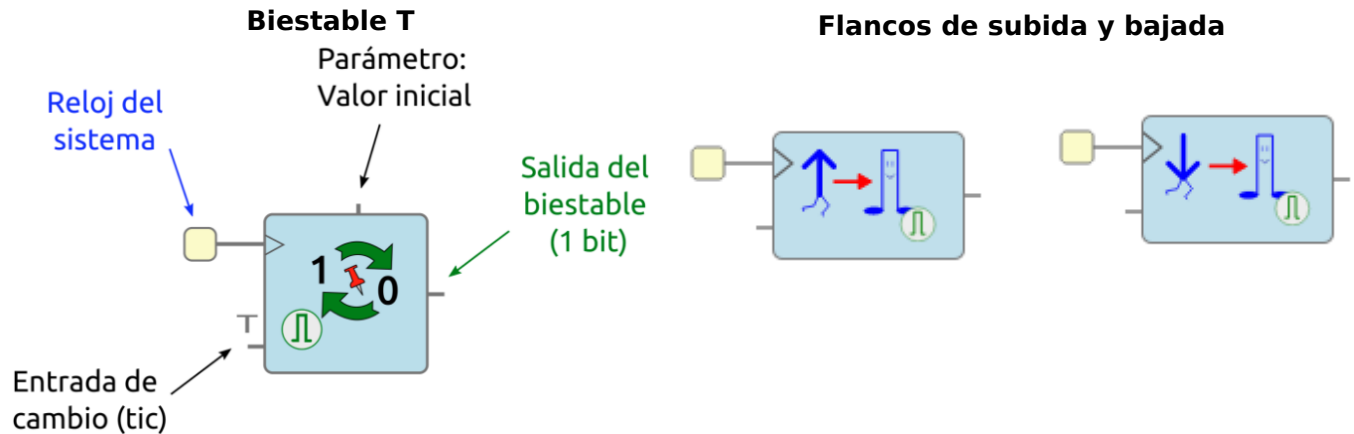


Descripción

Biestable tipo T (Toggle) o de cambio.

La información almacenada en los biestables va cambiando durante el funcionamiento del circuito. Mediante los detectores de flancos podemos generar tics cuando se produzcan estos cambios.



Circuitos

3-01-Pulsador-como-interruptor. Circuitos que permiten convertir un pulsador en un interruptor.

3-02-Divisor-frecuencia. Divisor de frecuencia encadenando biestables T.

