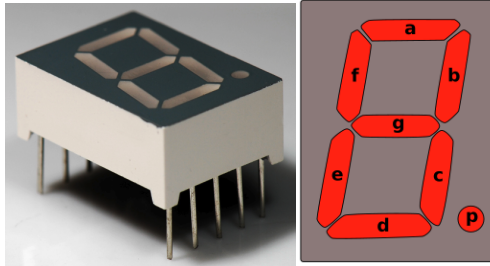



## Descripción

Permiten que nuestros circuitos muestren información en dígitos decimales


### Aspecto real y nomenclatura




### Patillaje

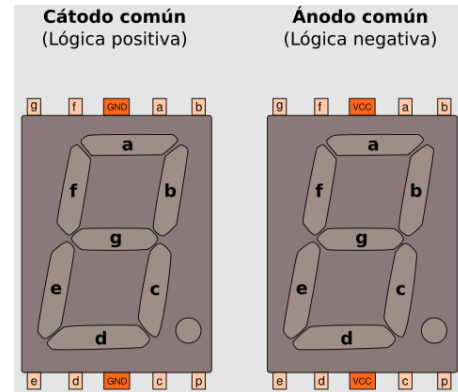

### Esquema

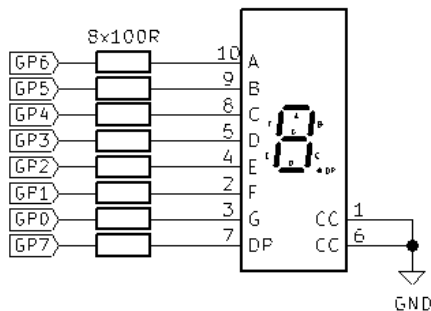

### Montaje

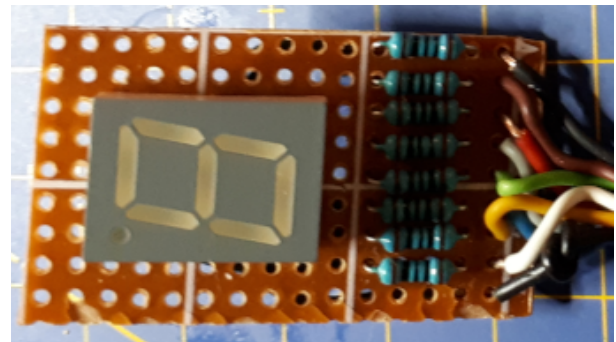

## Circuitos decodificadores

**1-10-Estado-sensor-IR.** Mostramos en un display de 7 segmentos el estado alto (H) o bajo (L) del sensor de infrarrojos.

**1-11-Dígitos-Hex.** Mostramos en un display de 7 segmentos el número hexadecimal correspondiente al binario introducido mediante 4 interruptores.

**1-12-Cuenta-cíclica.** Cuenta cíclica de 0 a 3